

**EE 2000 Logic Circuit  
Design Semester A 2021/22**

Tutorial 3

1. Use a truth table to present  $(A + B + C + D)' = A' B' C' D'$
2. Implement the following expression with **2-input NAND gates** only:  
(a)  $ABC + DE$   
(b)  $ABC + D' + E$

3. Given a truth table:

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	X
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	X
0	1	1	1	X
1	0	0	0	0
1	0	0	1	X
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	X
1	1	0	1	0
1	1	1	0	X
1	1	1	1	0

- (a) Express  $f$  as product of maxterms function in numeric form.
- (b) Find its MPS form using K-map.
- (c) From the answer of (b), please design a logic circuit by NAND gates only.

4. Design a combinational circuit for a 3-bit Binary-to-Gray code converter.
5. Joe, Jack, and Jim get together once a week to either go to a movie or go bowling. To decide what to do, they vote and a simple majority wins. Assuming a vote for the movie is represent as a 1, design a NAND gate circuit that automatically computes the decision.